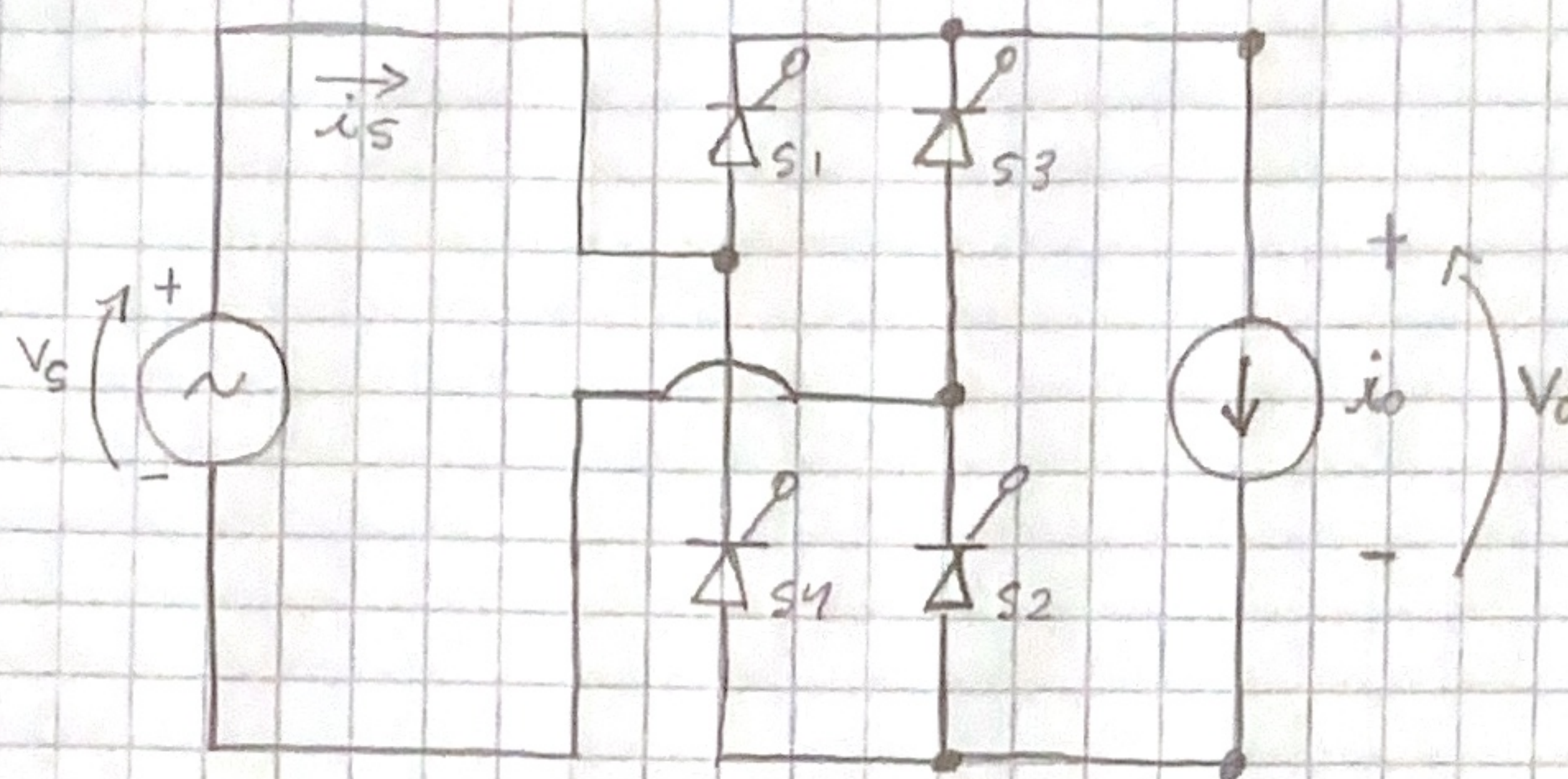




DATOS:

$$\bullet \text{ ANGULO DISPARO } (\alpha) = 30^\circ$$

$$\bullet I_o = 3 \text{ A}$$

$$\bullet |V_{MEF}| = 60 \text{ V}$$

$$\hookrightarrow |V_m| = 60 \text{ V} \cdot \sqrt{2}$$

i. TENSION MEDIA SOBRE LA CARGA, DADA POR:

$$V_o = \frac{2}{\pi} \cdot V_m \cdot \cos(\alpha) = \frac{2}{\pi} \cdot 84,85 \text{ V} \cdot \cos(30^\circ) = 46,78 \text{ V}$$

ii. POTENCIA DE LA FUENTE ALTERNA, DADA POR:

$$P_{ca} = V_o \cdot I_o = 46,78 \text{ V} \cdot 3 \text{ A} = 140,34 \text{ W} \Rightarrow \text{POSITIVA} = \text{ENTREGA}$$

iii. FACTOR DE POTENCIA, DADO POR:

$$F_p = 0,9 \cdot \cos(\alpha) = 0,779$$

LABARTA JOAQUIN
03207/3

LABARTA



LABARTA JOAQUIN

03207/3

2ª PARTE

CONDUCE S_1 Y S_2 | CONDUCE S_3 Y S_4 | ... REPITE

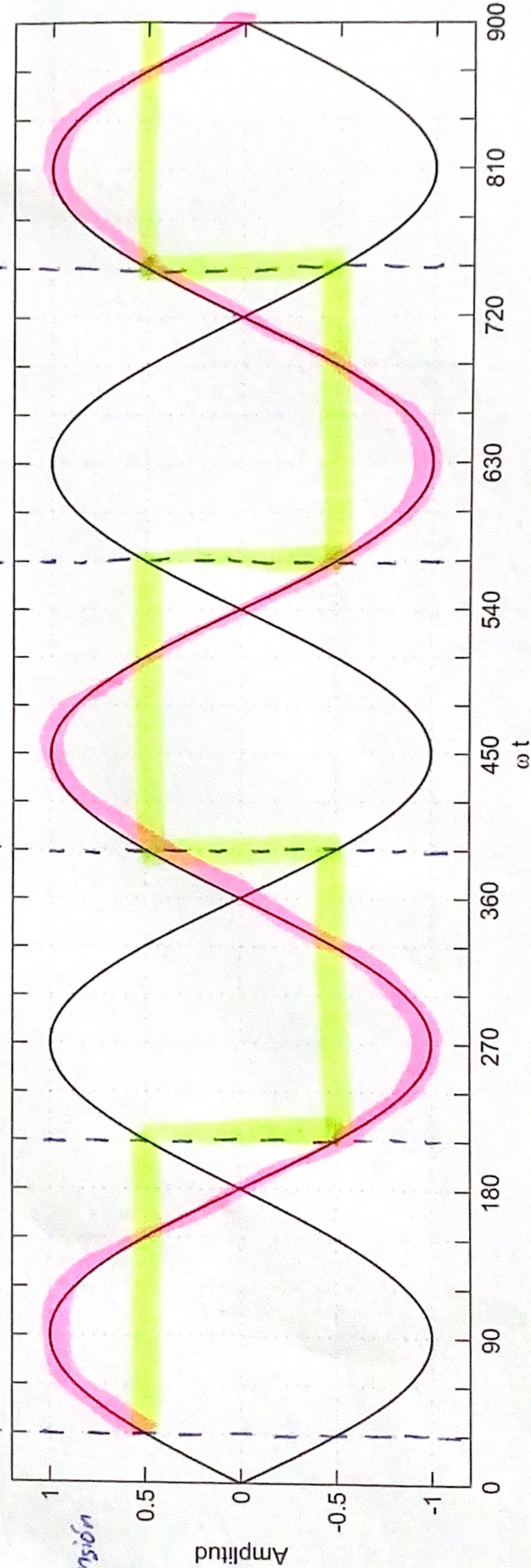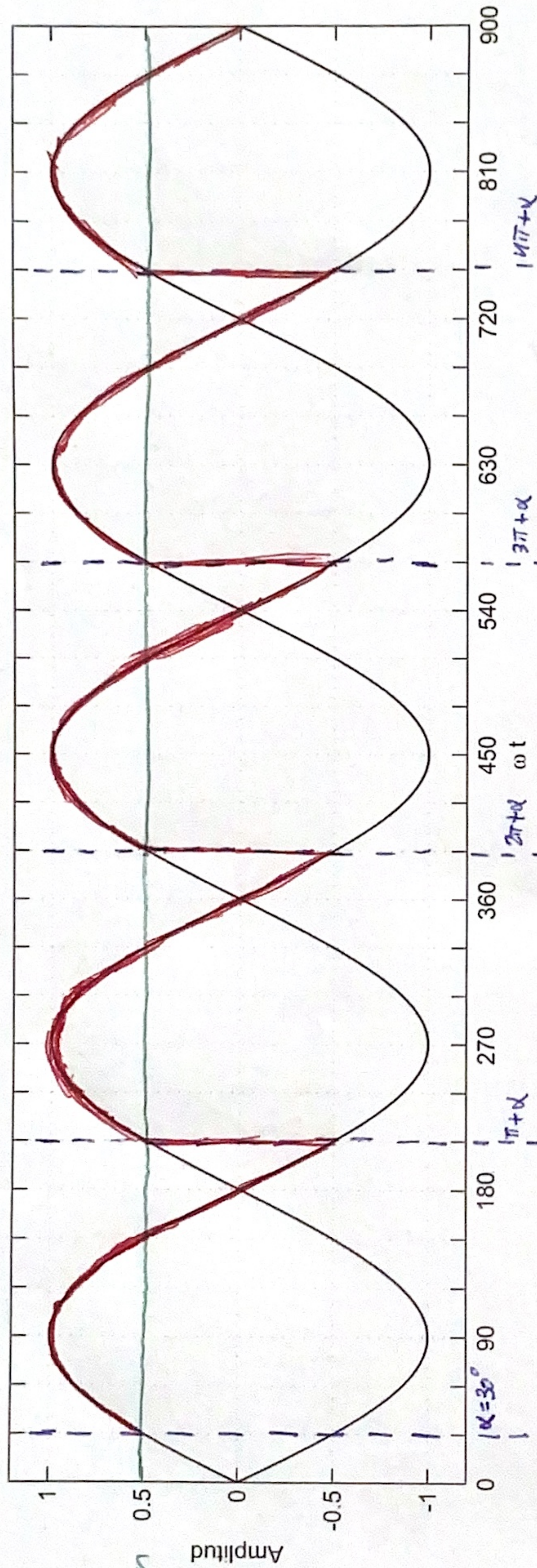V_0 = TENSION EN LA CARGA
 I_0 = CORRIENTE EN LA CARGA



FORMA ONDA TENSION EN FUENTE

FORMA ONDA CORRIENTE EN FUENTE

1 CICLO